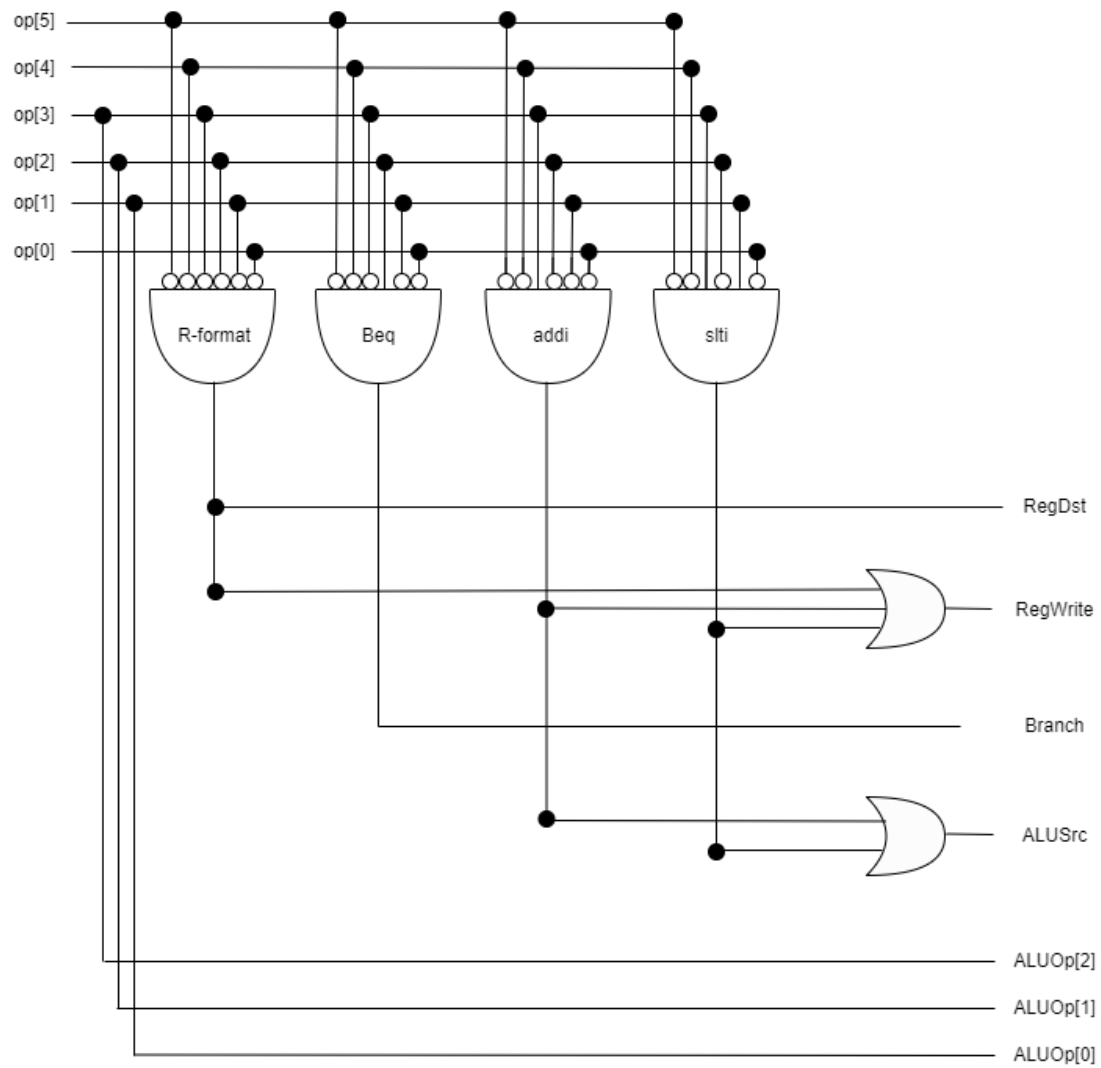



Computer Organization Lab2

Architecture diagrams:


Decoder:



ALU Control:

 

CPU:

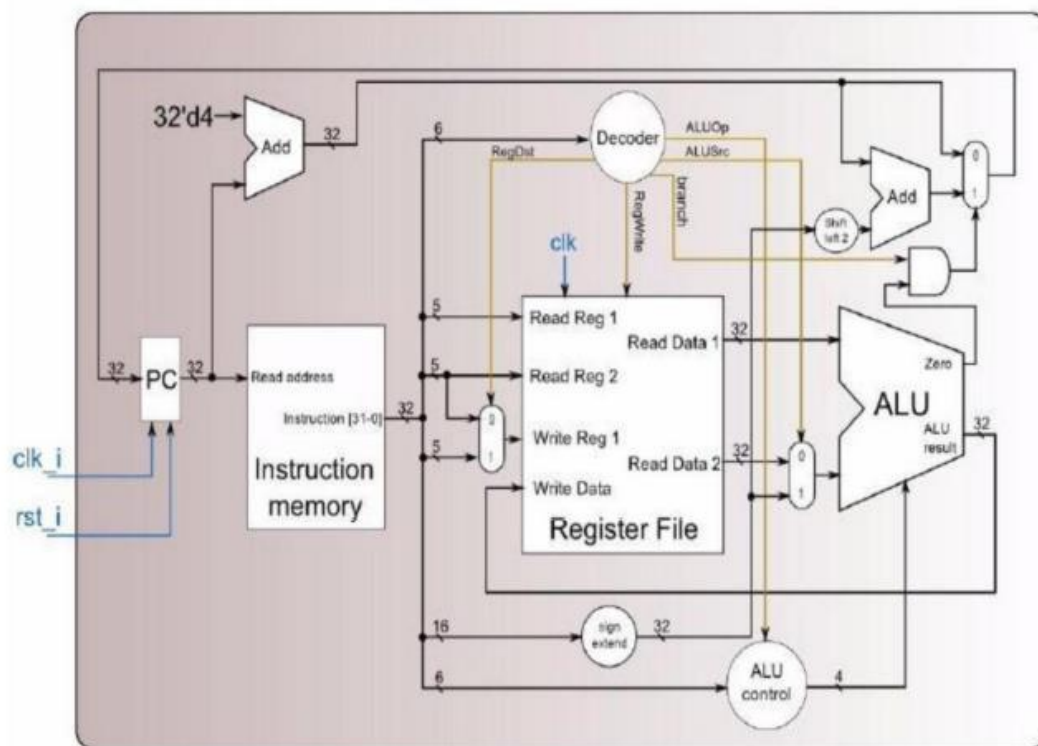

Top module: Simple_Single_CPU

Hardware module analysis:

Decode: 直接用 OPcode 將不同種類的 Instruction 分開，這樣的設計會比較繁瑣，但當種類多的時候，設計起來簡單，不容易出錯。

將 ALUOp 設為 OP[3:1]，也是因為設計非常簡便，可以直接拉出原本的線路，不用額外設計邏輯電路。

ALUControl: 設計的原則是減少需要的線路，根據 truth table 可以將原本的電路一一簡化。

Finished part:

Testcase1:

| | |
|------|----|
| r0= | 0 |
| r1= | 10 |
| r2= | 4 |
| r3= | 0 |
| r4= | 0 |
| r5= | 6 |
| r6= | 0 |
| r7= | 0 |
| r8= | 0 |
| r9= | 0 |
| r10= | 0 |
| r11= | 0 |
| r12= | 0 |

Testcase2:

| | |
|------|----|
| r0= | 0 |
| r1= | 1 |
| r2= | 0 |
| r3= | 0 |
| r4= | 0 |
| r5= | 0 |
| r6= | 0 |
| r7= | 14 |
| r8= | 0 |
| r9= | 15 |
| r10= | 0 |
| r11= | 0 |
| r12= | 0 |

和老師所提供的 simulation 結果是相同的

Problems you met and solutions:

因為對於硬體語言比較不熟，有些寫法是錯誤的，找了很久才知道在 sing extended 的 code 中，發現

```
Data_o[15:0] <= Data_i[15:0];  
For(i=16; i<32; i=i+1)  
Begin  
    Data_o[i] <= Data_i[15];  
End
```

這樣的方式，會使 data_o = X，
也連帶地影響到，在每一次的 instruction，ALU 的 src1=0、src2=X
後來改成

```
Assign Data_o = {{16{Data_i[15]}}, Data_i[15:0] };
```

Data_o 才變回正確的，ALU 也正常讀取 src1、src2

不過雖然解決了這個問題，卻還是沒有理解為什麼前者的寫法是錯誤的

Summary:

在這次的 lab 中發現了很多自己理解不夠透徹的地方，也比較熟悉 verilog 了